

A1

Logisk funktion $f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum (2, 4, 10, 11, 13, 15) + d(0, 6)$

min-term don't care-term.

⇒ Sammenligningstabell:

	x_3	x_2	x_1	x_0	f
0	0	0	0	0	-
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	-
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1

Minimering SP-form


Karnaughdiagram

⇒

	$x_1 x_0$			
	00	01	11	10
$x_3 x_2$	00	-	0	0
	01	1	0	0
	11	0	1	1
	10	0	0	1

$$\Rightarrow f = x_3' x_0' + x_3 x_2 x_0 + x_3 x_2' x_1$$

Implementeret som grædnet:

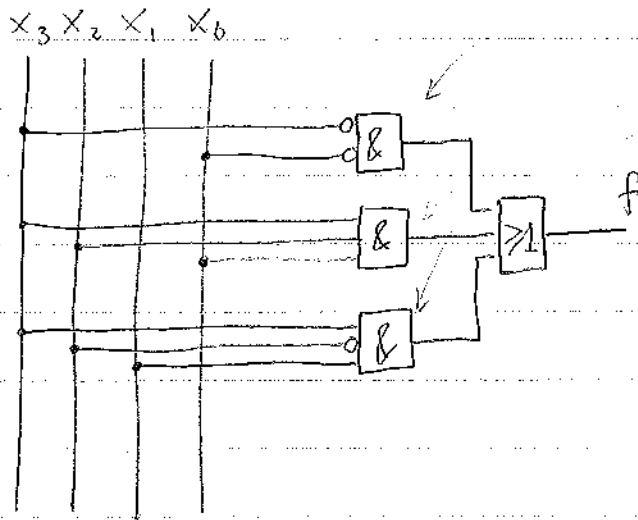


Maj 2016

A2

Ska designa en 4-bitars räkare som kan räkna ett steg i taget (per klockcykel) om insignal $x=0$ eller två steg per ckk om $x=1$.

Tillståndsdiagram: Representerar tillståndet som dess motsvarande binära tal.

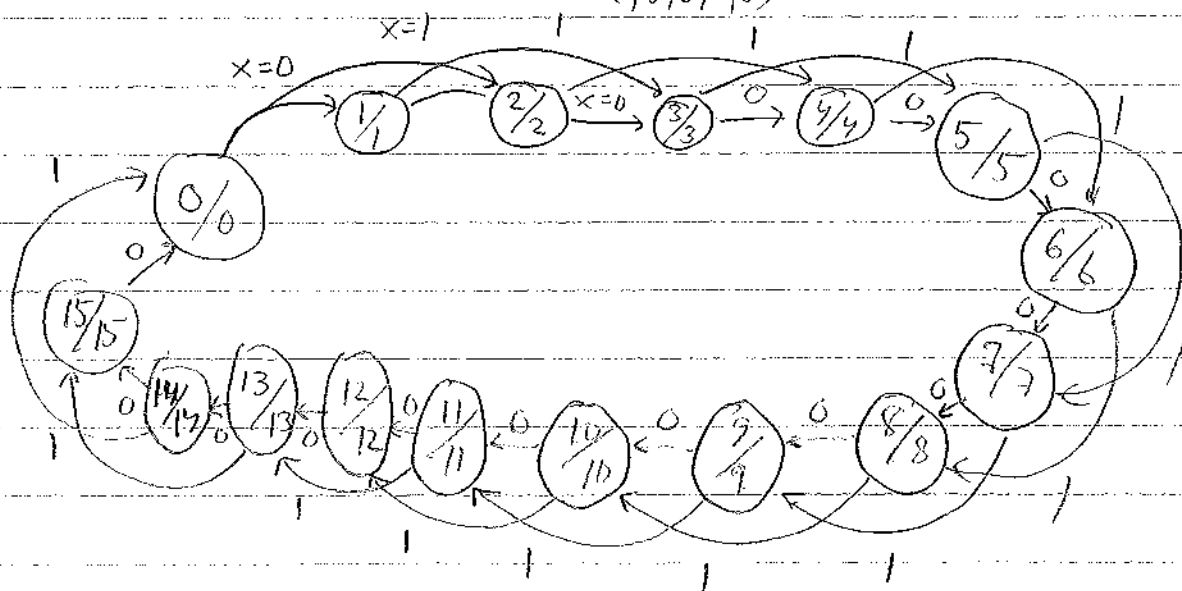\Rightarrow Tillståndet = utsignal
($q_3 q_2 q_1 q_0$)



(A2) 5.2

$q_3 q_2 q_1 q_0 x$	q_3^+	q_2^+	q_1^+	q_0^+	
00000	0	0	0	1	1
00001	0	0	1	0	2
00010	0	0	1	0	2
00011	0	0	1	1	3
00100	0	0	1	1	3
00101	0	1	0	0	4
00110	0	1	0	0	4
00111	0	1	0	1	5
01000	0	1	0	1	5
01001	0	1	1	0	6
01010	0	1	1	0	6
01011	0	1	1	1	7
01100	0	1	1	1	7
01101	1	0	0	0	8
01110	1	0	0	0	8
01111	1	0	0	1	9
<hr/>					
10000	1	0	0	1	9
10001	1	0	1	0	10
10010	1	0	1	0	10
10011	1	0	1	1	11
10100	1	0	1	1	11
10101	1	1	0	0	12
10110	1	1	0	0	12
10111	1	1	0	1	13
11000	1	1	0	1	13
11001	1	1	1	0	14
11010	1	1	1	0	14
11011	1	1	1	1	15
11100	1	1	1	1	15
11101	0	0	0	0	0
11110	0	0	0	0	0
11111	0	0	0	1	1

Logiske funktioner: q_3^+ K-map.

Fem variable

Ritar ($q_3=0$ / $q_3=1$)

	$q_0 x$	00	01	11	10
$q_2 q_1$	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
$q_3=0$	11	0	1	1	1
	10	0	0	0	0

	$q_0 x$	00	01	11	10
$q_2 q_1$	00	1	1	1	1
	01	1	1	1	1
$q_3=1$	11	1	0	0	0
	10	1	1	1	1

$$q_3^+ = q_3 q_0' x' + q_3 q_2' + q_3 q_1' + q_3' q_2 q_1 x + q_3' q_2 q_1 q_0$$

(12) s3

q_2^+

$q_3=0$

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	1	0	0	0
10	1	1	1	1

$q_2=q_1$

$q_3=1$

q_0x

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	1	0	0	0
10	1	1	1	1

Obs: Identiska

k-maps

$\Rightarrow q_2^+$ beror ej av q_3 .

$$q_2^+ = q_2 q_1' + q_2 q_0' x' + q_2' q_1 x + q_2 q_1 q_0$$

q_1^+

$q_2=q_1$

$q_3=0$

	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	0	0	0
11	1	0	0	0
10	0	1	1	1

$q_3=1$

q_0x

	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	0	0	0
11	1	0	0	0
10	0	1	1	1

Äterigen,

identiska

$\Rightarrow q_1^+$ beror ej av q_3

$$q_1^+ = q_1 q_0' x' + q_1' x + q_1' q_0$$

	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	0	1	0
11	1	0	1	0
10	1	0	1	0

Samma igen $\Rightarrow q_0^+$ beror ej av q_3
= \Rightarrow

$$q_0^+ = q_0' x' + q_0 x$$

A3 s.1
(a)

Var1: Kretsen känns igen som en (inverterande) summerare

Från min formelsamling:
$$U_{\text{ut}} = -\left(\frac{R_3}{R_1} U_1 + \frac{R_3}{R_2} U_2\right) =$$


$$= -\left(\frac{10 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3} \cdot 0,5 + \frac{10 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3} \cdot 1\right) = -(5 \cdot 0,5 + 5 \cdot 1) = -7,5 \text{ V}$$

Variant 2: Känner inte igen den. Härleder sambandet istället.

Antar ideal OP \Rightarrow (i) Ingen ström mellan U_+ o U_-

Negativ återkoppling $\Rightarrow U_- = U_+$ (ii)

Inför strömmar I_1, I_2 och I_3 .

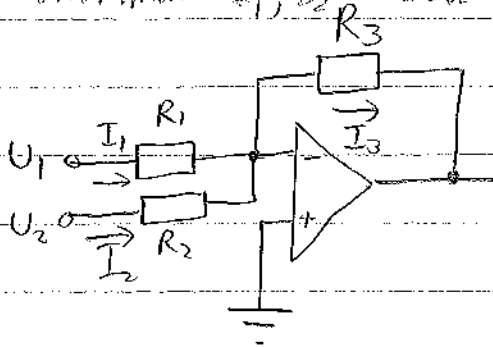

Gäller att $I_3 = I_1 + I_2$ (pga (i))

Dessutom har vi $U_- = U_+ = 0$ (U_+ är kopplad direkt mot jord)

Ohms lag för resistor R_1 : $(U_1 - 0) = R_1 \cdot I_1$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{U_1}{R_1}$$

$$\text{pga för } R_2 \Rightarrow I_2 = \frac{U_2}{R_2} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} I_1 \\ I_2 \end{matrix}} \right\} \Rightarrow I_3 = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2}$$

A3 s. 2

Ohms lag för R_3 : $0 - U_{ut} = R_3 \cdot I_3 = R_3 \cdot \left(\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} \right)$

$$\Rightarrow U_{ut} = - \frac{R_3}{R_1} U_1 - \frac{R_3}{R_2} U_2$$

\Rightarrow samma svar som i förbryningsvariant 1 när vi stoppar in värdena.

(b) Från (a) har vi att $I_3 = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} = \frac{0.5}{2 \cdot 10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3} = 0.75 \cdot 10^{-3} = 0.75 \text{ mA}$


(c) Om nedre matningsspänningen höjs till 0V

kan inte OP-förstärkaren leverera negativa spänningar.

Vi kan som lägst erhålla (strax över) 0V
kvalificerad gissning $U_{ut} \approx 0.5 \text{ V}$

(Pga negativ återkoppling kommer utspänningen söka lägga sig så att skillnaden mellan U_- och U_+ blir så liten som möjligt $\Rightarrow U_{ut}$ lägger sig på den spänning som är den lägsta som OP-förstärkaren kan ge ut i detta fall.)

A4
(a)

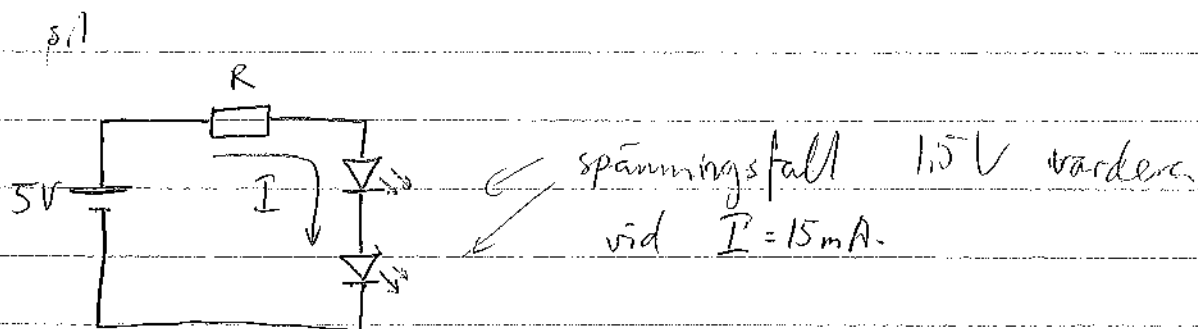


Potentialvandring: $5 - RI - 1,5 - 1,5 = 0$

$\Rightarrow 2V = RI$ där $I = 15\text{mA}$

$\Rightarrow R = \frac{2}{I} = \frac{2}{15 \cdot 10^{-3}} \approx 133 \Omega$

(b)

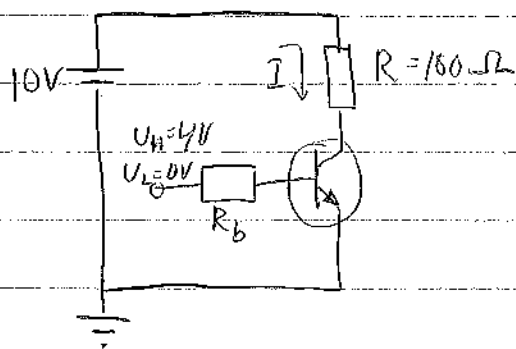

Antar att NPN-transistorn är bottenad då $U_{CE} = 4V$.

(i) Ström genom R i detta fall?

Potentialvandring: $10 - R \cdot I - 0,2 = 0$ V_{CE} då ordinär laddtransistor (antar en sänkt)

$\Rightarrow RI = 9,8 \Rightarrow I = \frac{9,8}{R} = \frac{9,8}{100} = 0,098 = 98\text{mA}$

(A4)_{s2}

(b) (ii) Maximalt ^{tillåtna} värde på R_b för att garantera bottening?

Vid bottening gäller att $I_c < h_{FE} \cdot I_b$

$$\Rightarrow I_b > \frac{I_c}{h_{FE}} = \frac{98 \cdot 10^{-3}}{100} = 980 \cdot 10^{-6} = 980 \mu A$$

↑ enligt uppgiftstext.

Notera olikhet: $I_b > 980 \mu A$.

Potentialvandring över Bas-emittor övergången vid U_H

$$4 - R_b I_b - 0,7 = 0$$

↑ V_{BE} i normalfallet.

$$\Rightarrow R_b I_b = 3,3 \Rightarrow R_b = \frac{3,3}{I_b} < \frac{3,3}{980 \cdot 10^{-6}} \approx 3,37 \text{ k}\Omega$$

↑ utnyttja olikheten

Svar: Vi ska välja R_b mindre än $3,37 \text{ k}\Omega$
för att garantera bottenad transistor.

15

se der knollt.

(B1) s.2

Då kan vi skriva $U_{\text{ut}} = H(\omega) U_{\text{in}} = |H(\omega)| \cdot e^{j\theta} \underbrace{U_{\text{in}}}_{=1}$

$$\Rightarrow U_{\text{ut}} = |H(\omega)| e^{j\theta}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow u_{\text{ut}}(t) &= \text{Re} \{ |H(\omega)| e^{j\theta} \cdot e^{j\omega t} \} = \text{Re} \{ |H(\omega)| \cdot e^{j\omega t + j\theta} \} = \\ &= \text{Re} \{ |H(\omega)| \cdot e^{j(\omega t + \theta)} \} = |H(\omega)| \cdot \text{Re} \{ e^{j(\omega t + \theta)} \} = |H(\omega)| \cdot \cos(\omega t + \theta) \end{aligned}$$

Kvar återstår att bestämma $|H(\omega)|$ och θ .

$$|H(\omega)| = \left| \frac{1}{1 + j\omega RC} \right| = \frac{|1|}{|1 + j\omega RC|} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

Gevalt in $\omega = 2000\pi$, $R = 1000$, och $C = 1,6 \cdot 10^{-6} \Rightarrow \omega \cdot R \cdot C = 10,05$

$$\Rightarrow |H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + 10,05^2}} \approx 0,1$$

$$\theta = \arg H(\omega) = \arg \frac{1}{1 + j\omega RC} = \underbrace{\arg 1}_{=0} - \arg(1 + j\omega RC) =$$

$$= -\arctan \omega RC = -\arctan(10,05) \approx -1,47 \text{ rad}$$

$$\Rightarrow \boxed{u_{\text{ut}}(t) \approx 0,1 \cdot \cos(2000\pi \cdot t - 1,47)}$$

(b) Bryt frekvens?

$|H(\omega)|$ beskriver förstärkning som funktion av frekvens
 (Notera: $\omega = 2\pi f$) — frekvens i svängningar/s [Hz]
 "vinkel frekvens" rad/s

$$|H(\omega)| = \text{enl. (a)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \quad \text{Vi ser att max för } |H(\omega)|$$

$$\text{fås då } \omega = 0 \Rightarrow |H(\omega=0)| = 1$$

Söker nu (enligt uppgiftstexten) den frekvens

$$\text{sådan att } |H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1$$

$$\text{Lös } \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega^2 R^2 C^2 = 1 \Rightarrow \omega R C = 1$$


$$\Rightarrow \omega = \frac{1}{RC}, \text{ eller } 2\pi f = \frac{1}{RC} \Rightarrow f = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\Rightarrow f = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 1000 \cdot 1,6 \cdot 10^{-6}} \approx \underline{\underline{99,47 \text{ Hz}}}$$

B1 5.4

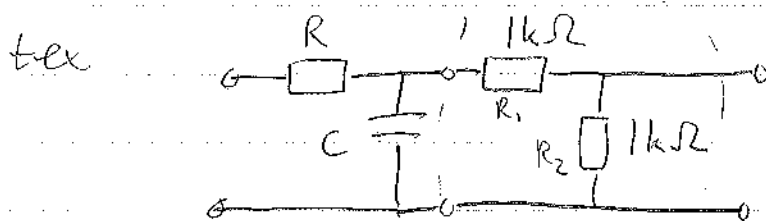(c) Omskalning av signal. Halvera amplituden.

Ide 1: Spänningsdelning tex. $R_1 = R_2 = 1\text{ k}\Omega$



En student funderande \Rightarrow Inser att det inte fungerar.
Vi ändrar på egenskaperna hos hela kretsen.

(analysera tex ytterligheten $\omega = 0$)

\Rightarrow C spärrar, vår spänningsdelning ger

$= \frac{1}{3}$ och inte $\frac{1}{2}$ som önskat.


förstärkning R_2

$$\frac{1\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega + 1\text{ k}\Omega + 1\text{ k}\Omega}$$


$R_2 \quad R_1 \quad R$

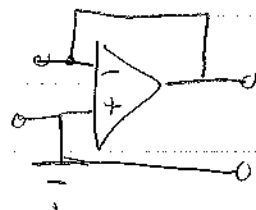Problemet är att spänningsdelaren belastar RC-kretsen.

Lösning: Sätt tex en spänningsföljare \Rightarrow direkt efter RC-länken.



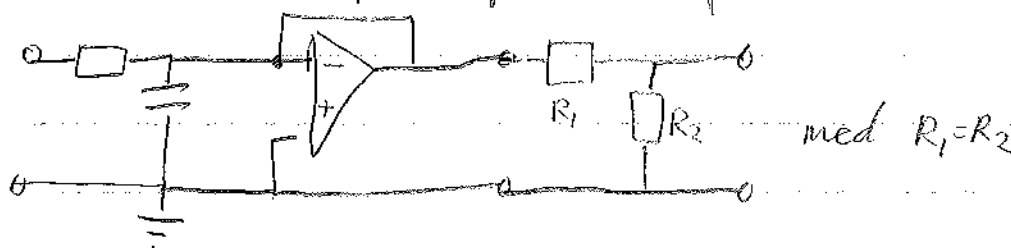Lägg sedan en spänningsdelare efter denna.



B2 s. 1

Från A1 har vi Karnaughdiagram och

logiskt uttryck


$$f = x_3'x_0' + x_3x_2x_0 + x_3x_2'x_1$$

	x_1, x_0				
	00	01	11	10	
$x_3 x_2$	00	-	0	0	1
	01	1	0	0	-
	11	0	1	1	0
	10	0	0	1	1

Vare inringning motsvarar en AND-grind.

Kapplöpningsproblemet består i att när vi växlar mellan två insignal kombinationer som både ska resultera i att $f=1$ så kan vi pga olika propageringstid genom grindarna tillfälligt få ut 0:or ur både

Ex: Se A1

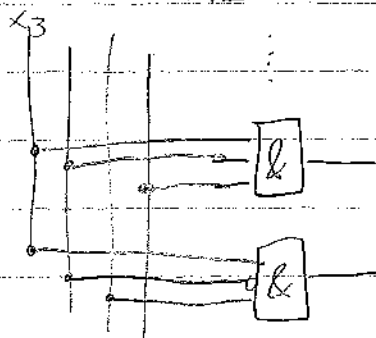

Dessa grindar motsvarar de streckade inringningarna i diagrammet.

Om vi går tex från kombinationen $x_3=x_2=x_1=x_0=1$

till $x_3=1, x_2=0, x_1=x_0=1$

dvs att x_2 går från 1 till 0, så

har vi först en etta ut från den övre (&) (även från undre) och sedan 0:an ut från övre men 1:an från undre.

Om den övre går ner på 0 innan undre går upp på 1 ger alla &-grindar 0 $\Rightarrow f$ tillfälligt 0

B2 s.2

Lösningen består i att lägga till AND-grindar som täcker upp för dess övergångar

Förslag

	x_1, x_0			
	00	01	11	10
x_3, x_2	00	0	0	1
	01	1	0	0
	11	0	1	1
	10	0	0	1


Lägg till denna

OBS även här kan vi få problem när vi har $x_2=0, x_1=1, x_0=0$ och x_3 växlar mellan 0 och 1.

(b) PS-form för samma funktion? ("Vänd på allt")

	x_1, x_0			
	00	01	11	10
x_3, x_2	00	0	0	1
	01	1	0	0
	11	0	1	1
	10	0	0	1

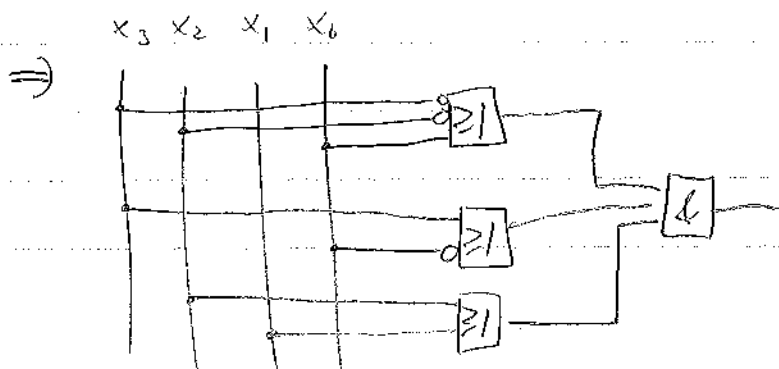
$$\Rightarrow f = (x_3' + x_2' + x_0)(x_3 + x_0')(x_2 + x_1)$$



B3 s.1

Krets:

Vad gör den?

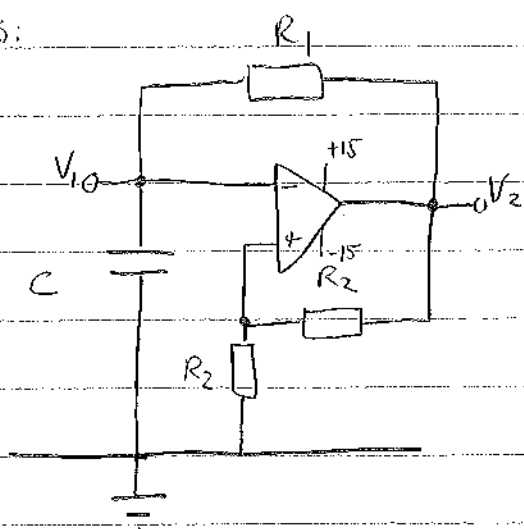

$$C = 100 \mu F$$

$$R_2 = 10 k\Omega$$

R_1 fri parameter.

I uppgiftstexten antyds att den negativa återkopplingen inte leder till att $U_- = U_+$ som vi annars är vana vid.

Om så är fallet (vi lutar på det, bör

V_2 slå i "taket" $+15V$ och "källan" $-15V$ beroende på om

$U_- < U_+$ respektive $U_- > U_+$

Anta att vi vid en viss tidpunkt har $U_- < U_+$


$$\Rightarrow V_2 = +15 V$$

$$\Rightarrow U_+ = \frac{R_2}{R_2 + R_2} V_2 = \frac{1}{2} \cdot 15 = 7.5 V$$

(spänningsdelning från 15 till jord via två lika stora motstånd)

Vad händer med slingan genom R_1 och C till jord.


Vi har där situationen (tillfälligt)

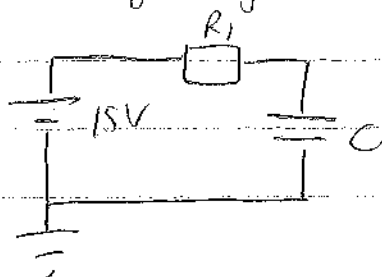

dvs en RC-tänke.

B3 5.3

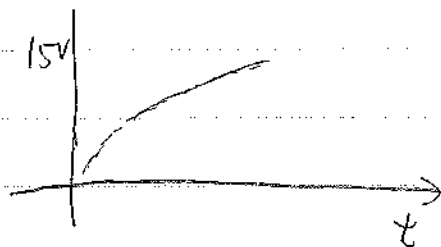Spänningen över C (vilket är samma som potentialen V_i)
ges av uppladdningskurvan



Denna kurva planar ut först vid 15 V (all spänning över C)

Intressant är nu vad som händer då $V_i = U_-$ överstiger
 $U_+ = 7.5 \text{ V}$.


Då ändras förutsättningarna eftersom $U_- > U_+ \Rightarrow V_o = -15 \text{ V}$
"källaren".

Nu kommer U_+ ges av en spänningsdelning från
-15 V till jord


$$\Rightarrow U_+ = -7.5 \text{ V}$$

På liknande sätt ändras situationen för R_1 och C

V_i har nu:

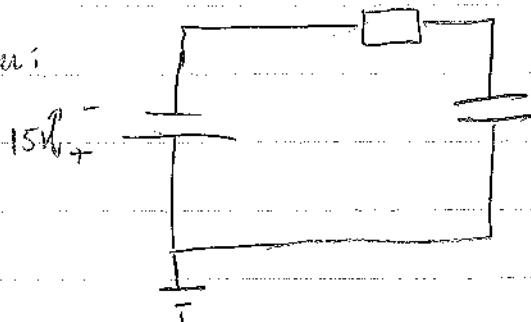


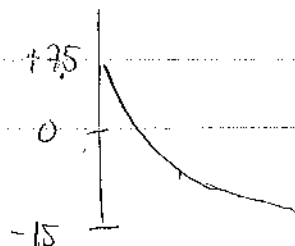V_i bör få en urladdningskurva från +7.5 sikande ned mot
-15 V.



B3 s.3

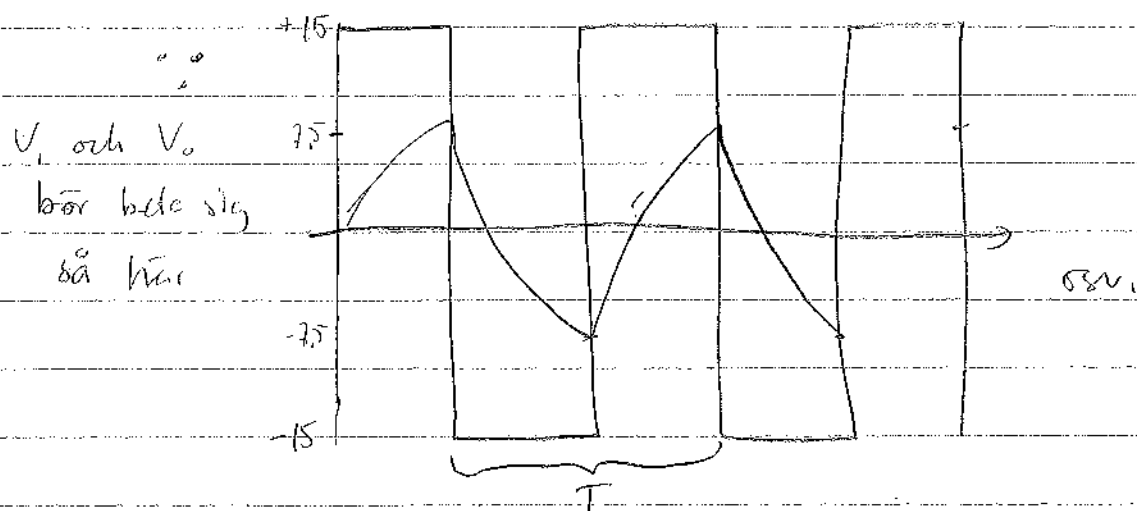
Efter en viss tid passeras $V_+ = -7.5$ och vi slår återigen i tåken $V_0 = 15V$



Kretsan är en oscillator.

Swängningstiden beror på hur snabbt upp- och utladdning sker.

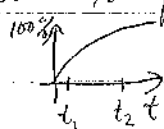$\frac{T}{2}$ = tiden att gå från 25% till 75% på en vanlig uppladdningskurva



$$1 - e^{-t_1/R_1C} = \frac{1}{4} = 25\% \Rightarrow t_1 = R_1C \ln \frac{4}{3}$$

$$1 - e^{-t_2/R_1C} = \frac{3}{4} = 75\% \Rightarrow t_2 = R_1C \cdot \ln 4$$

$$\Rightarrow \frac{T}{2} = t_2 - t_1 = R_1C \cdot \left(\ln 4 - \ln \frac{4}{3} \right) \approx R_1C \cdot 1.1$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{T = 2.2 \cdot R_1C}}$$