

① sid 1

# Uppgift 1

Min-termer

don't care-termer

$$\text{Logisk funktion } f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \sum (1, 3, 5, 8, 9, 11) + d(2, 13, 15)$$

Detta motsvarar sanningstabellen

Binär			
Dec	$x_3 x_2 x_1 x_0$	$f(\dots)$	
0	0000	0	
1	0001	1	
2	0010	-	
3	0011	1	
4	0100	0	
5	0101	1	
6	0110	0	
7	0111	0	
8	1000	1	
9	1001	1	
10	1010	0	
11	1011	1	
12	1100	0	
13	1101	-	
14	1110	0	
15	1111	-	

Den kan i sin tur översättas till Karnaughdiagrammet

		$x_1 x_0$			
		00	01	11	10
$x_3 x_2$	00	0	1	1	-
	01	0	1	0	0
	11	0	-	0	-
	10	1	1	1	0


Minimal SP-form efterfrågas  
 $\Rightarrow$  Ringa in 1:or osv

$$\Rightarrow f = x_3 x_2' x_1' + x_1' x_0 + x_2' x_0$$

① sid 2


Realisering: Minimal SP

$x_3$   $x_2$   $x_1$   $x_0$

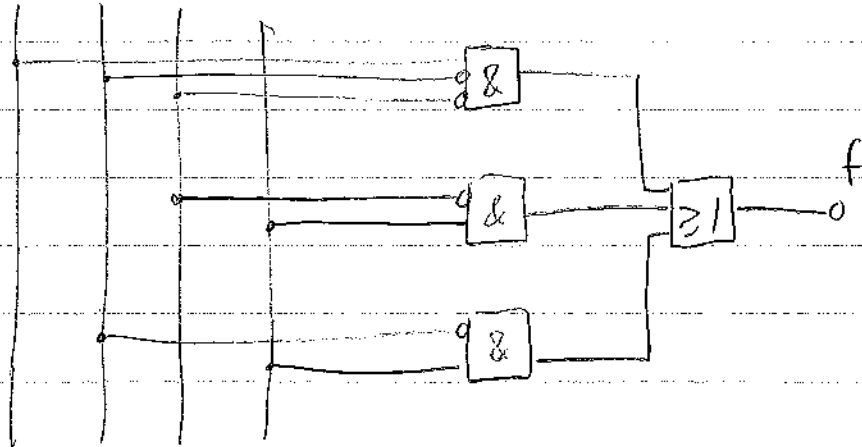

2) s, l

Tillståndsdigram

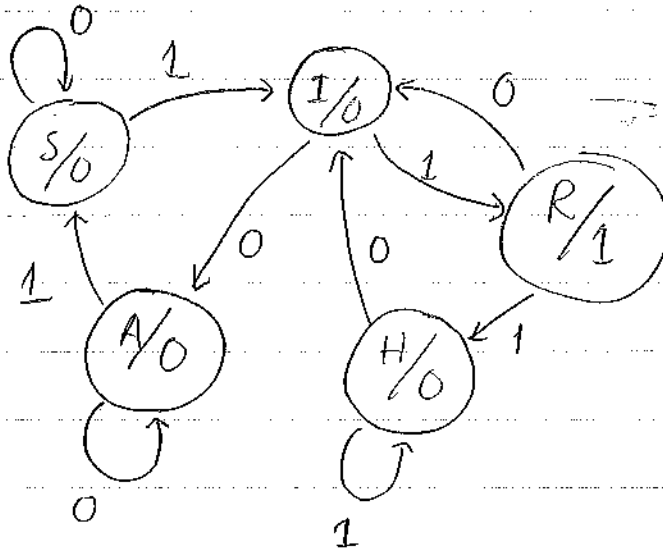

Designa sekvenskrets.

Vi har 5 st tillstånd  $\Rightarrow$  Minst 3 D-vippor krävs  
( $\Rightarrow$  8 möjliga tillstånd)

Tillståndskodning?

Väljer

S	$\leftrightarrow$	000
I	$\leftrightarrow$	001
R	$\leftrightarrow$	010
H	$\leftrightarrow$	011
A	$\leftrightarrow$	100

Vi ser från diagrammet att sekvensmaskinen är av Moore-typ  
(utsignal beror av tillstånd)

②

S.2

Vi kodar nuvarande tillstånd med  $q_2 q_1 q_0$ ,  
nästa tillstånd med  $q_2^+ q_1^+ q_0^+$ , insignal med  $x$   
och utsignal med  $y$

Sanningstabell:

	$q_2$	$q_1$	$q_0$	$x$		$q_2^+$	$q_1^+$	$q_0^+$	$y$
S	0	0	0	0	S	0	0	0	0
	0	0	0	1	I	0	0	1	0
I	0	0	1	1	R	1	0	0	0
R	0	1	0	0	I	0	1	0	1
	0	1	0	1	H	0	1	1	0
H	0	1	1	1	I	0	0	1	0
A	1	0	0	0	H	0	1	1	0
	1	0	0	1	A	1	0	0	0
-	1	0	1	0	S	0	0	0	0
	1	0	1	1	-	-	-	-	-
-	1	1	0	0	-	-	-	-	-
	1	1	0	1	-	-	-	-	-
-	1	1	1	0	-	-	-	-	-
	1	1	1	1	-	-	-	-	-

② 53

Logiska funktioner på minimal SP-form fås från Karnaughdiagram:

$q_2^+$

		$q_0x$			
		00	01	11	10
$q_2q_1$	00	0	0	0	1
	01	0	0	0	0
	11	-	-	-	-
	10	1	0	-	-

$q_1^+$

		$q_0x$			
		00	01	11	10
$q_2q_1$	00	0	0	1	0
	01	0	1	1	0
	11	-	-	-	-
	10	0	0	-	-

$$q_2^+ = q_2x' + q_1'q_0x'$$

$$q_1^+ = q_1x + q_0x$$

$q_0^+$

		$q_0x$			
		00	01	11	10
$q_2q_1$	00	0	1	0	0
	01	1	1	1	1
	11	-	-	-	-
	10	0	0	-	-

$y$


		$q_1q_0$			
		00	01	11	10
$q_2$	0	0	0	0	1
	1	0	-	-	-

$$q_0^+ = q_1 + q_2'q_0'x$$


$$y = q_1q_0'$$

② s4

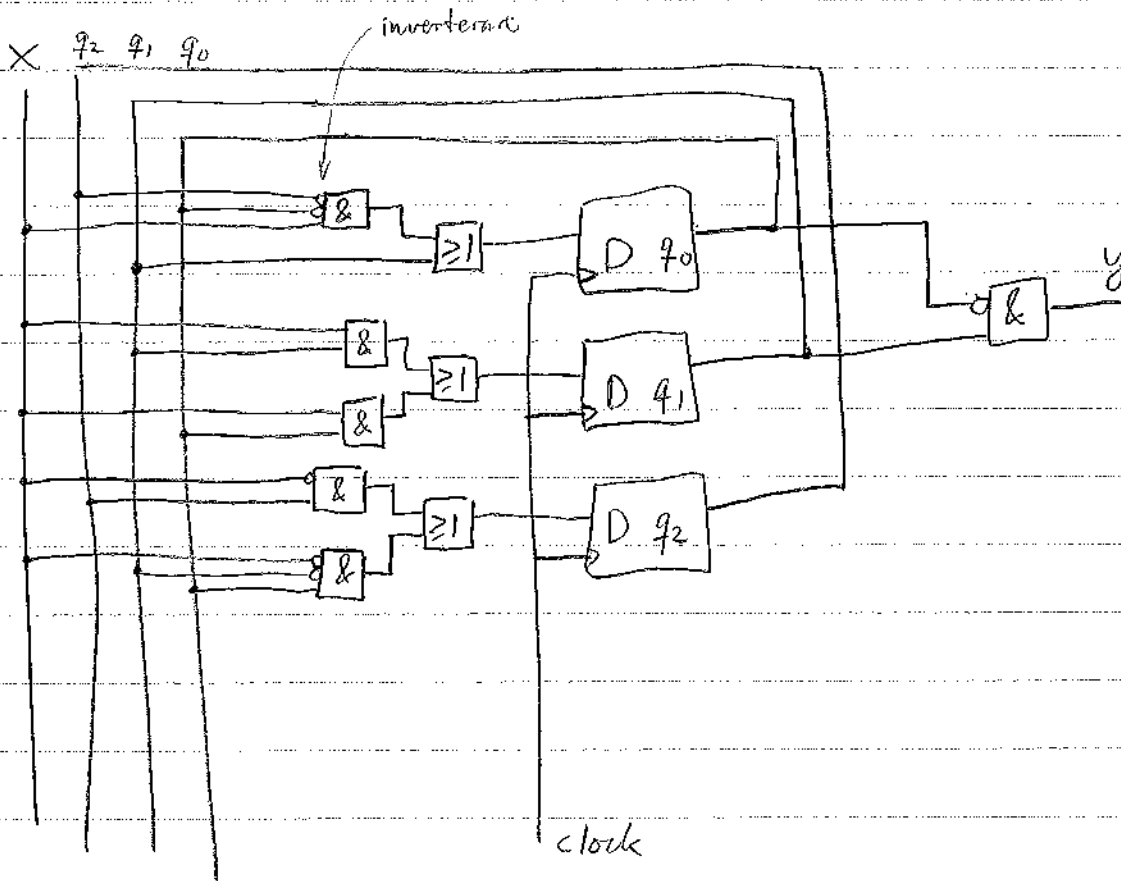Realisering för direkt ur minimerade funktioner



3

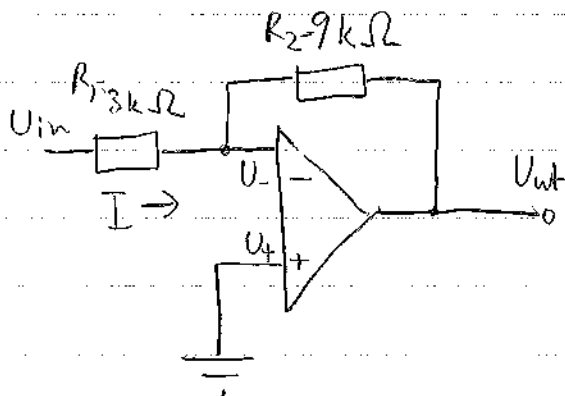

a) Visa att  $A \triangleq \frac{U_{out}}{U_{in}} = -3$

Ingen ström mellan  $U_-$  och  $U_+$

$V_i$  har återkoppling från  $U_{out}$  till  $U_-$

$\Rightarrow U_- = U_+$

Vi ser direkt i fig att  $U_+ = 0$  (jordad)

$\Rightarrow U_- = 0$

Ström  $I$  genom  $3 k\Omega$  ges av Ohms lag:

( $I$  inritad i fig)

$$I \cdot R_1 = (U_{in} - 0) \Rightarrow I = \frac{U_{in}}{R_1}$$

Eftersom ingen ström går mellan  $U_-$  och  $U_+$  måste strömmen  $I$  gå vidare genom  $R_2$  mot  $U_{out}$ .

Potentialvandring från  $U_-$ :  $U_- - R_2 I = U_{out}$

dvs  $0 - R_2 \left( \frac{U_{in}}{R_1} \right) = U_{out}$  eller  $U_{out} = - \frac{R_2}{R_1} U_{in} = -3 U_{in}$

$= -3 U_{in} \Rightarrow A_v = \frac{U_{out}}{U_{in}} = -3$  V.S.V

3) s.2


b) vilken ström? Redom utrett i a)

$$I = \frac{U_{in}}{R_1} \quad U_{in} = 2V \Rightarrow I = \frac{2}{3 \cdot 10^3} = \underline{\underline{0.67 \text{ mA}}}$$

(Med riktning angiven i fig.)



4

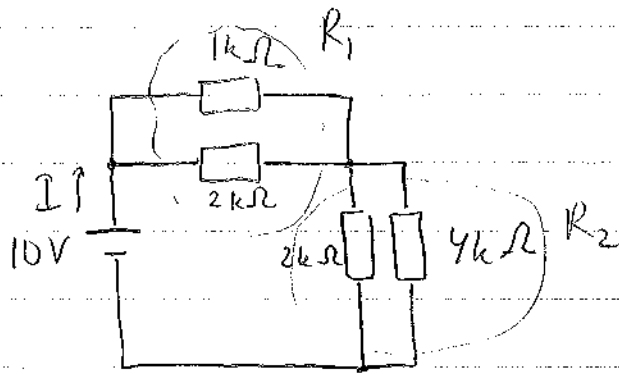

hur stor är  $I$ ?

Troligen enklaste metoden är att beräkna ersättningsresistans,  $R$ , för kretsen.

Bilda  $R_1 = 1k // 2k = \left( \frac{1}{1000} + \frac{1}{2000} \right)^{-1} = \frac{2000}{3} \Omega$


$R_2 = 2k // 4k = \left( \frac{1}{2000} + \frac{1}{4000} \right)^{-1} = \frac{4000}{3} \Omega$

$R_1$  och  $R_2$  i serie  $\Rightarrow R = R_1 + R_2 = \frac{2000}{3} + \frac{4000}{3} = 2k\Omega$



Ohms lag:  $U = RI$   $I = \frac{U}{R} = \frac{10}{2000} = 5mA$

5

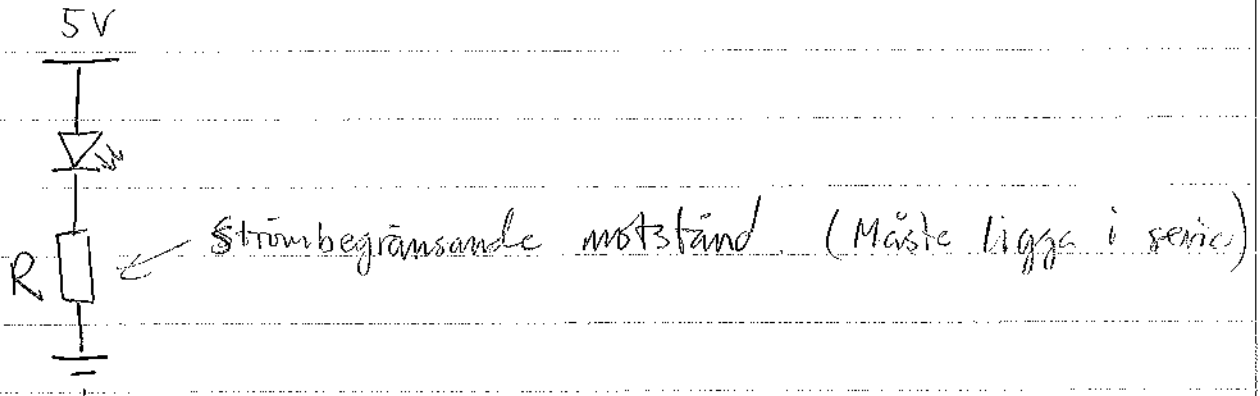

Vilken ström har strömmen 20 mA. Vid denna spänning är framspänningen 1.5 V över dioden.

Välj motstånd.

Potentialvandring:  $5 - \overbrace{1.5}^{\text{om vi antar 20 mA}} - R \cdot I = 5 - 1.5 - R \cdot 20 \cdot 10^{-3} = 0$

$\Rightarrow R = \frac{3.5}{20 \cdot 10^{-3}} = \underline{\underline{175 \Omega}}$

jord. ↑

## Del B


①

Ska designa en ljusberoende förstärkare.

Har fotoresistor som har resistans  $R_M = 1\text{ M}\Omega$  i totalt mörker och  $R_L = 10\text{ k}\Omega$  vid max. ljus.

Krav: Förstärken,  $A = 1$  i mörker,  $A = 10$  i max ljus.

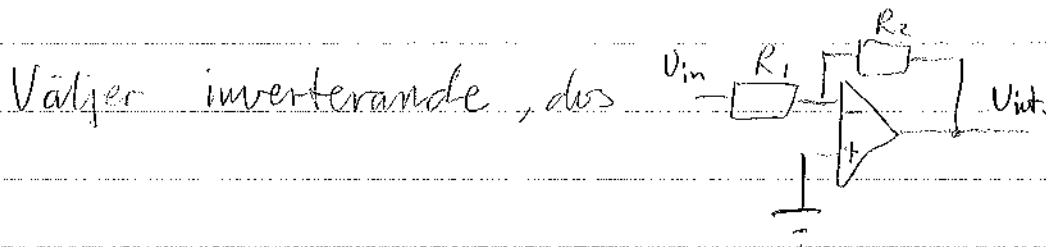Idé: Använd uppkoppling baserad på antingen inverterande - eller icke-inverterande förstärkare.



Vet, eller kan lätt härledas, att förstärkning är

$$A = -\frac{R_2}{R_1}.$$

Genom att låta fotoresistor ingå

i antingen  $R_1$  eller  $R_2$  kan ljuset påverka förstärkningen. (Ska sen inte glömmas att få rätt tecken på  $A$ . Ordnas lätt med en efterföljande inverterande förstärkare med  $A_2 = -1$ .)


Noterar att avtagande resistans ska ge ökad förstärkning. Väljer därför att låta  $R_1$  styras av fotoresistor.

① s.2

Notera att förstärkning vid max- respektive min ljus ska skilja en faktor 10.

Vår fotoresistor skiljer en faktor 100  
 $\Rightarrow$  Vi kan inte sätta in fotoresistorn direkt som  $R_1$ !

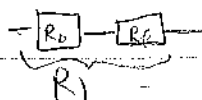Förslag: Välj  $R_1$  som något motstånd,  $R_0$ , i serie med  $R_f$  (fotores.) Välj  $R_0$  så att  $R_{1,max} = 10 R_{1,min}$



$$\text{där } R_{1,max} = R_0 + R_M; \quad R_{1,min} = R_0 + R_L$$

$$\Rightarrow R_0 + R_M = 10 (R_0 + R_L) \Rightarrow R_M - 10 R_L = 9 R_0$$

$$\Rightarrow R_0 = \frac{R_M - 10 R_L}{9} = \frac{10^6 - 10 \cdot 10^4}{9} = 10^5 = 100 \text{ k}\Omega$$


$$\Rightarrow R_{1,max} = 1.1 \text{ M}\Omega, \quad R_{1,min} = 110 \text{ k}\Omega$$

$$\text{Vi ser att } \frac{R_{1,max}}{R_{1,min}} = 10!$$

Välj nu  $R_2 = R_{1,max} \Rightarrow$  förstärkning  $-1$  vid mörker

och  $-10$  vid ljus.

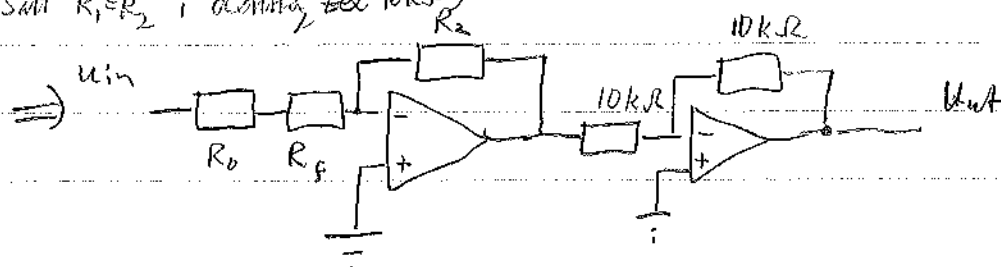Avslut med en inverterande förstärkare med förstärkning  $-1$   
(Sätt  $R_1 = R_2$  i denna,  $100 \text{ k}\Omega$ )



B  
(2)

Se kunstlitt.

i


i

i

B  
 (3) s.1

Väljer Mealy-maskin. Hoppas kunna lösa uppg. med 2 D-vippor.

Tillståndsdiagram:

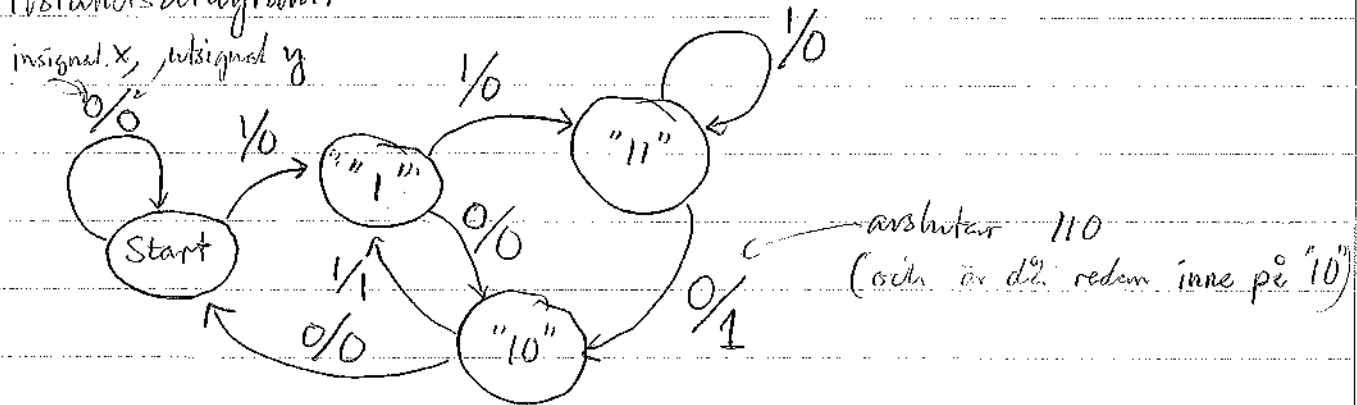

Vi ser ut att klara oss på 4 tillstånd  $\Rightarrow$  2 D vippor räcker.

Kodning:  $q_1, q_0$   
 Start = 00  
 "1" = 01  
 "10" = 10  
 "11" = 11

Sanningstabell:

	$q_1$	$q_0$	X		$q_1^+$	$q_0^+$	Y
S = start	0	0	0	S	0	0	0
	0	0	1	"1"	0	1	0
"1"	0	1	0	"10"	1	0	0
	0	1	1	"11"	1	1	0
"10"	1	0	0	S	0	0	0
	1	0	1	"1"	0	1	1
"11"	1	1	0	"10"	1	0	1
	1	1	1	"11"	1	1	0

B  
 3) 5.2

Karnaugh:

$q_1^+$

		$q_0 x$			
		00	01	11	10
$q_1$	0	0	0	1	1
	1	0	0	1	1

$q_0^+$

		$q_0 x$			
		00	01	11	10
$q_1$	0	0	1	1	0
	1	0	1	1	0

$$q_1^+ = q_0$$

$$q_0^+ = x$$

$y$

		$q_0 x$			
		00	01	11	10
$q_1$	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	1

$$y = q_1 q_0' x + q_1 q_0 x'$$

